



ICD HW2

b08502141 電機三 石旻翰

Problem1

1.NOR2:

- (1)
- (2).

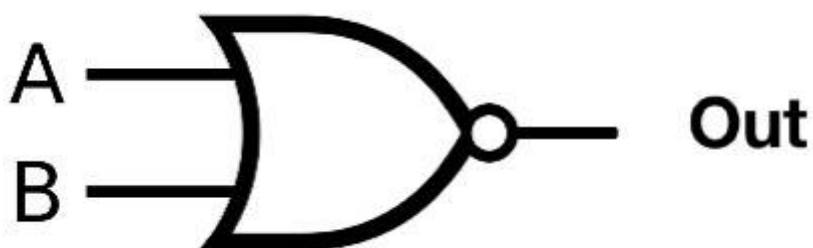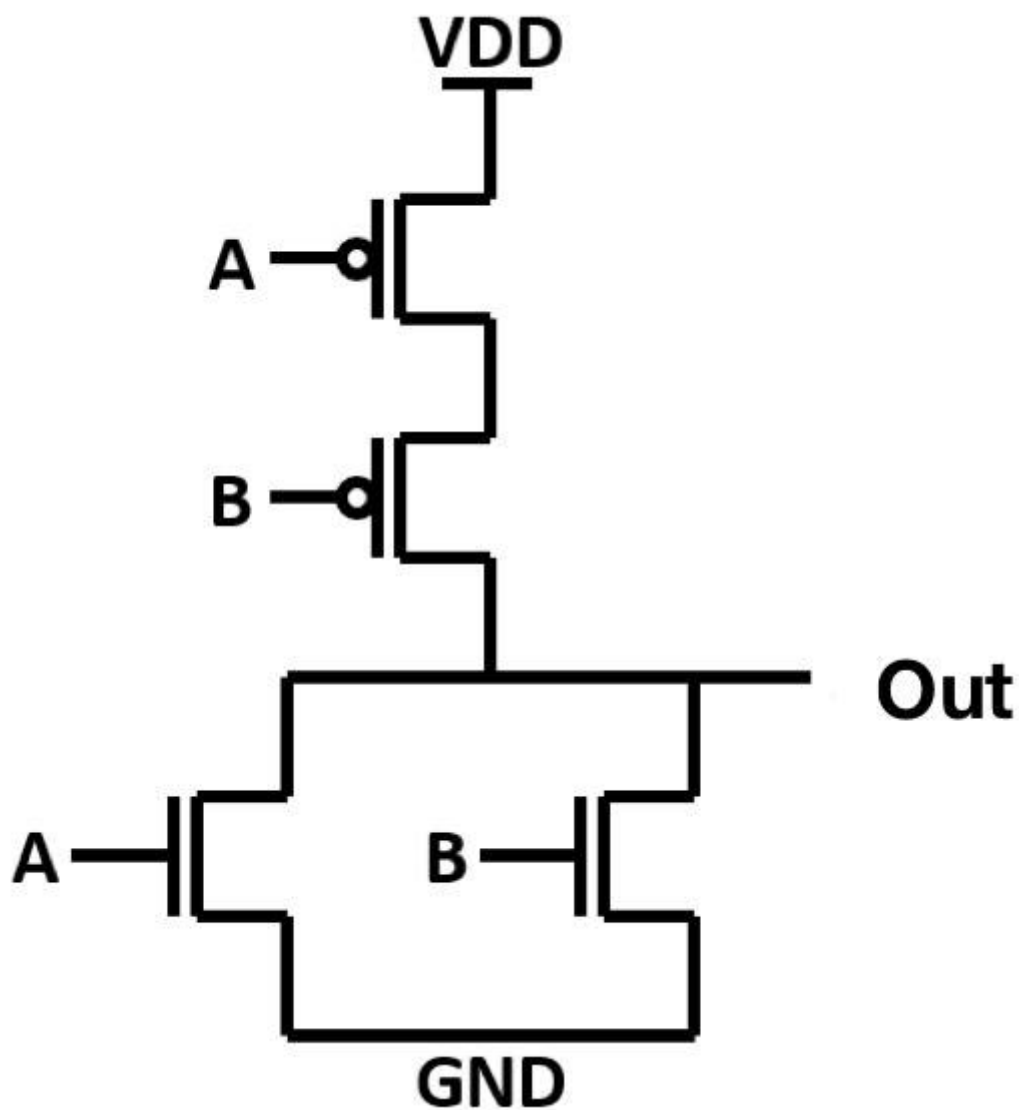

- (3).

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(4).

```

*****
.inc '90nm_bulk.l'

.SUBCKT NR2 DVDD GND In-A In-B Out
*.PININFO DVDD:I GND:I In-A:I In-B:I Out:0

MM0-A node1 In-A DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM0-B Out In-B node1 node1 PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-A Out In-A GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM1-B Out In-B GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
.ENDS
*****


Vdd DVDD 0 1
Vss GND 0 0
Vin1 In-A 0 pulse(0 1 3u 100n 100n 800n 2u)
Vin2 In-B 0 pulse(0 1 1u 100n 100n 800n 4u)

x1 DVDD GND In-A In-B Out NR2

.tran 10n 7u
.op
.option post
.end

```

(5).

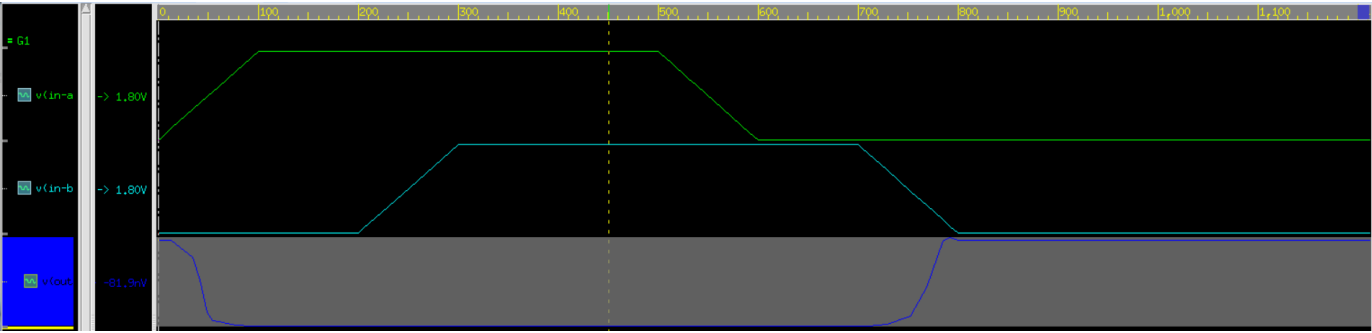



(6).

No problem.

2.Full Adder:

(1)(2).

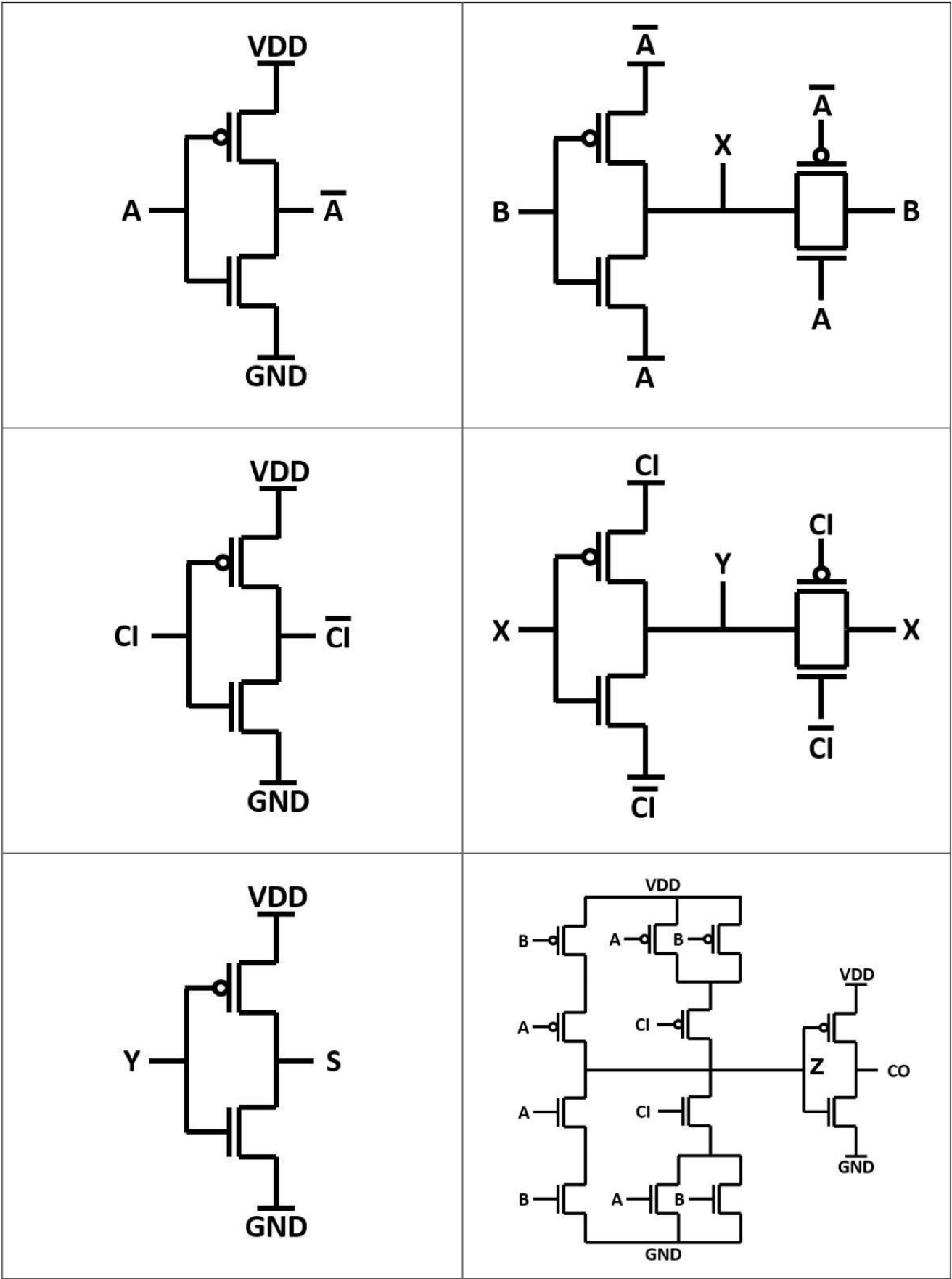

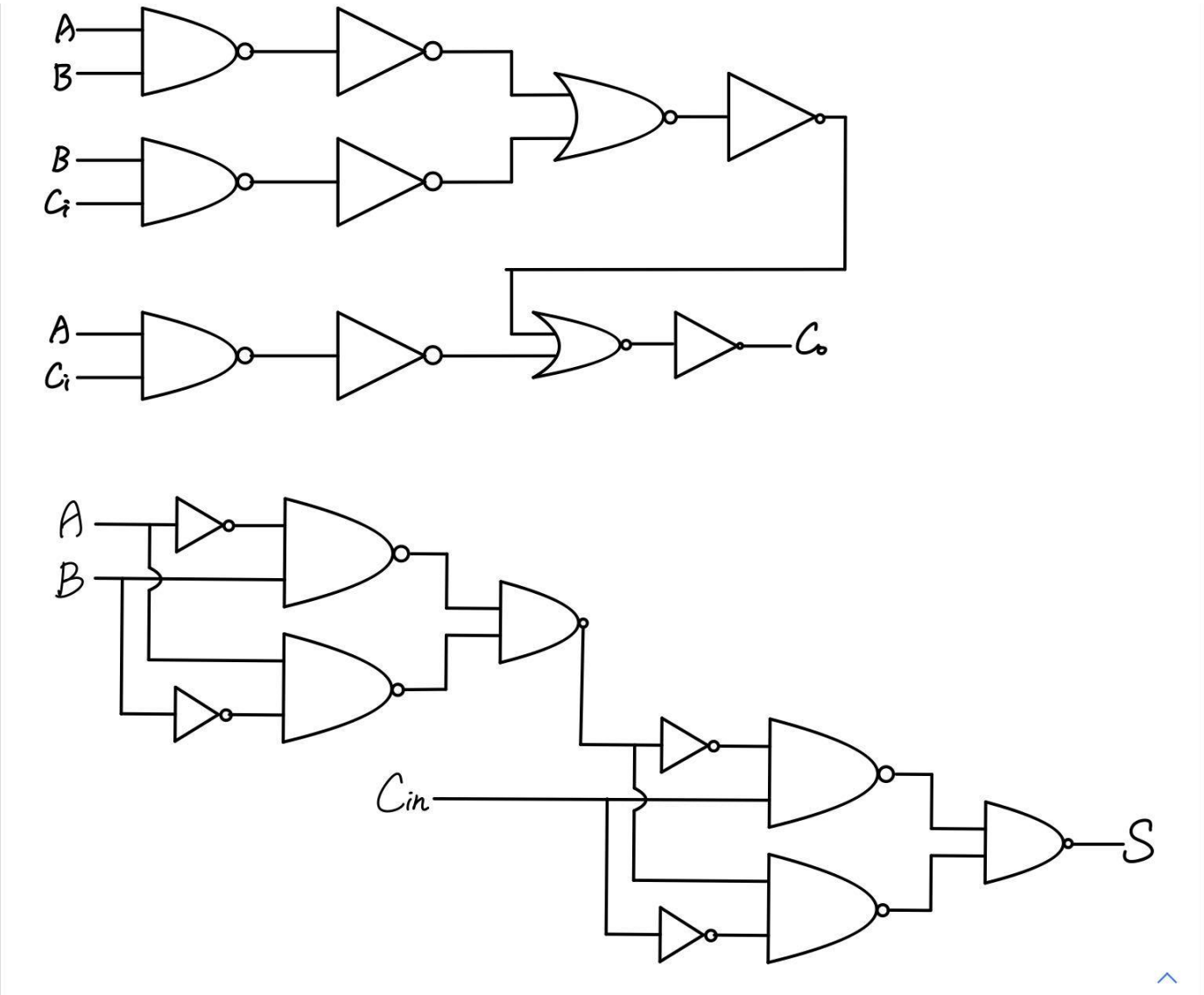

(3).

X	Y	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(4).

```
*****
.inc '90nm_bulk.l'
.SUBCKT Sum DVDD GND A B Ci Co S
MM0-A      A-bar A      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-A      A-bar A      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM0-B      X      B      A-bar     A-bar     PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-B      X      B      A         A         NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM2-B      X      A-bar B         B         PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM3-B      X      A      B         B         NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM0-Ci     Ci-bar Ci     DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-Ci     Ci-bar Ci     GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM0-X      Y      X      Ci        Ci        PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-X      Y      X      Ci-bar    Ci-bar    NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM2-X      Y      Ci     X         X         PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM3-X      Y      Ci-bar X         X         NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM0-S      S      Y      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-S      S      Y      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM0-B-2    n1     B      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM1-A-2    Z      A      n1       n1       PMOS l=0.1u w=0.5u m=1

MM2-A-2    Z      A      n4       n4       NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM3-B-2    n4     B      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM4-A-2    n2     A      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM5-B-2    n2     B      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM6-Ci-2   Z      Ci     n2       n2       PMOS l=0.1u w=0.5u m=1


MM7-Ci-2   Z      Ci     n3       n3       NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM8-A-2    n3     A      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
MM9-B-2    n3     B      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

MM10-Z     Co     Z      DVDD      DVDD      PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
MM11-Z     Co     Z      GND        GND        NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
.ENDS
*****
Vdd  DVDD  0      1
Vss  GND   0      0
Vin1 A     0      pulse(0 1 7u 100n 100n 800n 2u)
Vin2 B     0      pwl(0n 0v 3u 0v 3.1u 1v 3.9u 1v 4u 0v 5u 0v 5.1u 1v 5.9u 1v 6u 0v 11u 0v 11.1u 1v 11.9u 1v 12u 0v 13u
0v 13.1u 1v 13.9u 1v 14u 0v 15u 0v)
Vin3 Ci    0      pulse(0 1 1u 100n 100n 800n 4u)

x1 DVDD GND A B Ci Co S Sum

.tran 500n 15u
.op
.option post
.end
```

(5).

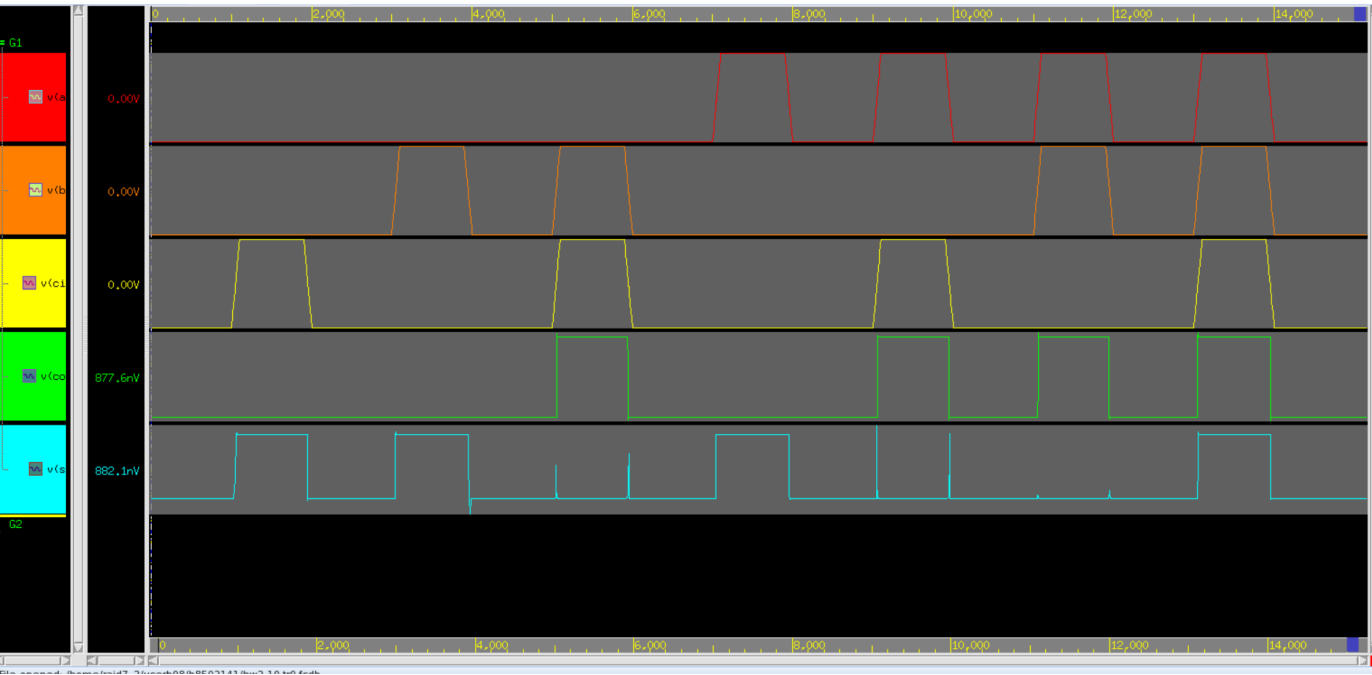

(6).


There are some sharp points in S.

Problem2


$$t_{pdf} = (21 + 7h)RC$$

$$t_{pdr} = (15 + 7h)RC$$

Rising.

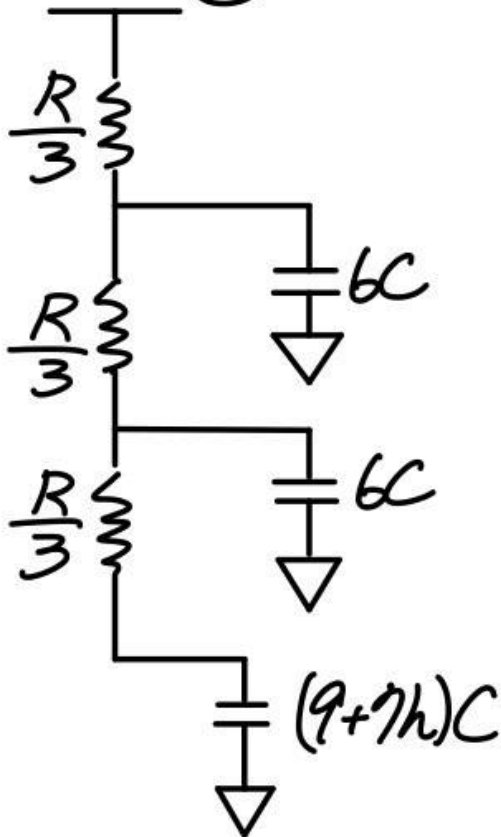

Falling.

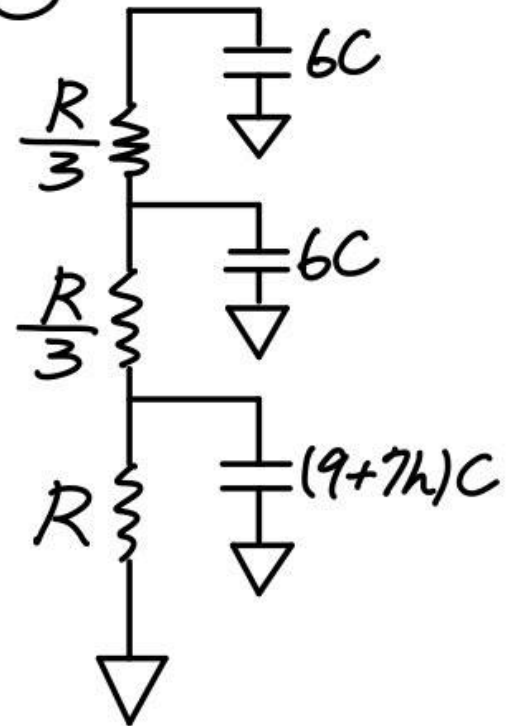

Problem3

A	B	C	D	n1	n2	n3	n4	Z
0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0

$$P_{n1} = \frac{4}{16} \rightarrow \alpha_{n1} = \frac{3}{16}$$

$$P_{n2} = \frac{12}{16} \rightarrow \alpha_{n2} = \frac{3}{16}$$

$$P_{n3} = \frac{6}{16} \rightarrow \alpha_{n3} = \frac{15}{64}$$

$$P_{n4} = \frac{10}{16} \rightarrow \alpha_{n4} = \frac{15}{64}$$

$$P_Z = 0 \rightarrow \alpha_Z = 0$$